

【电路哥点睛】

(a)一般情况下，这两种等效变换前后的内部功率不相同,但对外部来说，他们吸收或放出的功率相同。

例:开路状态下，电压源与电阻的串联没有功率的消耗，而将其变换成电流源与电阻的并联后，功率全部消耗在内阻上。

(b)电压源的极性与电流源的方向必须一致。


(c)受控源一般也可用此法来做，但受控源与独立源合并时，控制量一定不要动。

6、电源等效变换:电源转移

（1）无伴电压源转移

（a）变换的规则：将电压源沿其原来的参考方向，并分别与该节点上的其它各支路串联。

（b）无伴电压源的转移示意图

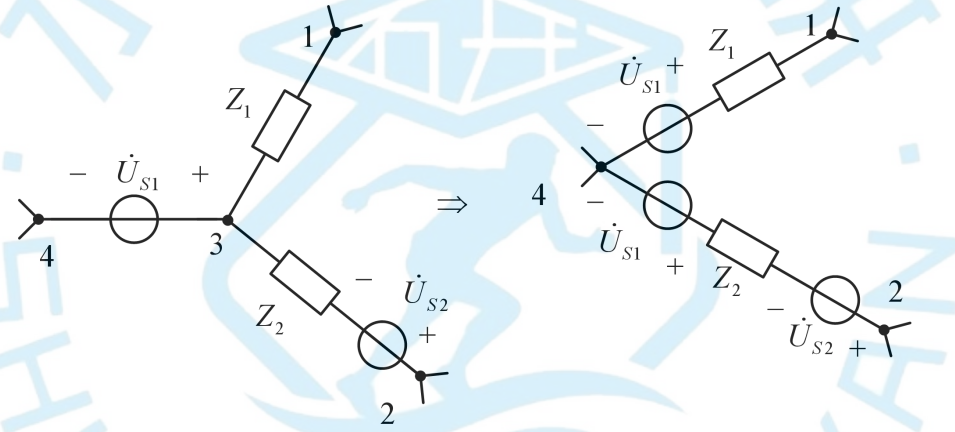

具体形式 1

